

# URISC 设计报告

集电硕 21 2021211066 方佳豪

## 一、 设计目标

设计一个 8bit 的 URISC 处理器，由数据通路，控制单元，以及 RAM 三部分构成。数据通路，控制单元，RAM 宽度均为 8 比特（一个字节 byte）。

## 二、 总体架构

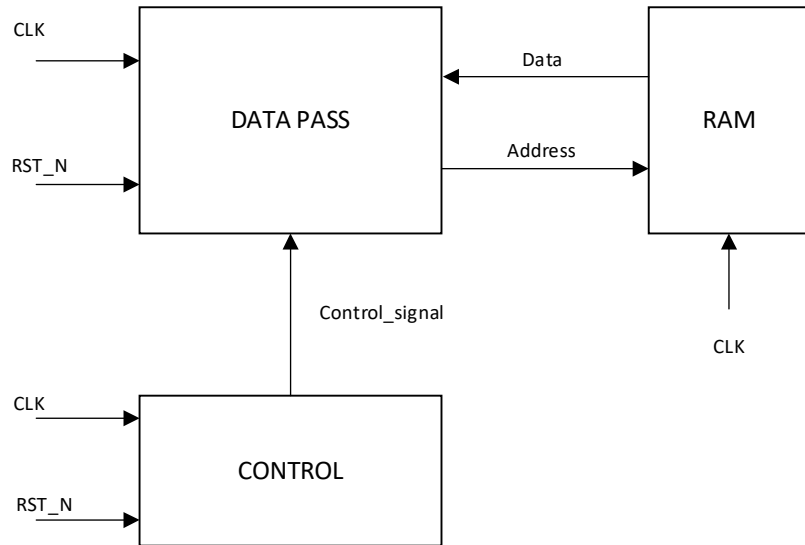


图 1 URISC 结构框图

### 2.1 数据通路

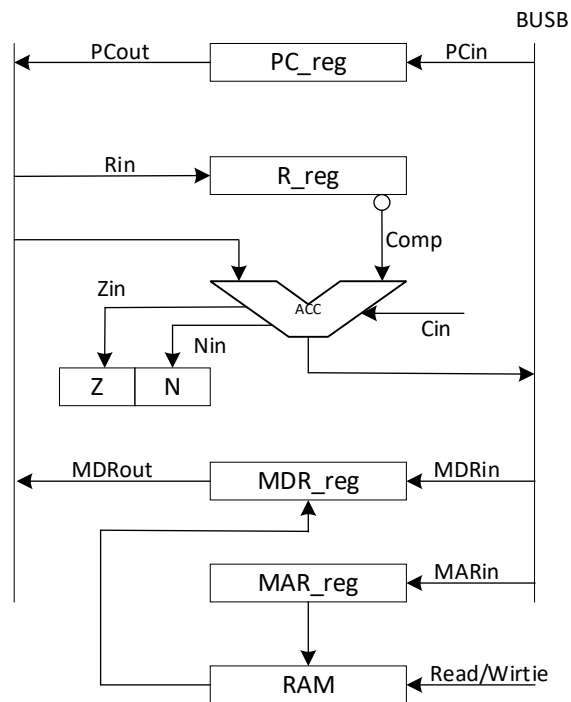


图 2 URISC 数据通路

## 2.2 控制单元逻辑

**State 0:**将 PC 值经 BUSA、ACC、BUSB 传给 MAR，存储器读取该地址的数据并寄存在 MDR，同时判断 PC 是否为 0。这条微指令的功能是从 RAM 中读取指令的第一个字节，即地址 1。

**State 1:**将 MDR 的值经 BUSA、ACC、BUSB 传给 MAR 和地址线，存储器读取该地址的数据并寄存在 MDR。作用是读取指令中地址 1 的数据。

**State 2:**将 MDR 的值经 BUSA 传给寄存器 R。作用是将指令地址 1 的数据暂存起来以备使用。

**State 3:**将 PC 的值经 BUSA、ACC、BUSB 加 1 后传递回 PC 和 MAR，存储器读取该地址的数据并寄存在 MDR。功能是 PC+1，读取指令的第二个字节，即地址 2。

**State 4:**同 State 1，读取地址 2 的数据。

**State 5:**将 MDR 的值与 R 的值相减并寄存在 MDR，同时判断结果是否为负。随后将 MDR 的值写入存储器，写入的地址为 MAR，即地址 2。功能是将指令中地址 2 的数据减去地址 1 的数据，结果存回地址 2。

**State 6:**同微指令 3，PC+1 读取指令的第三个字节，即跳转地址并寄存在 MDR。

**State 7:**将 PC+1 并写回 PC，准备读取下一条指令。

**State 8:**将 MDR 的值写入 PC，准备读取跳转到的指令。

## 2.3 控制信号状态表

State	MDRout	MARin	Nin	Rin	PCin	ZEND	Cin	WRITE	NNEND
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	1	0	1	0	0
4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	1	1	0
6	0	1	0	0	1	0	1	0	0
7	0	0	0	0	1	0	1	0	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	0

## 2.4 RAM 设计

实际一条完整的指令执行， $PC_{next}=PC_{current}+3$ 。因而在 RAM 设计时，位宽为一个字节即可，这样连续的三个地址组成一条完整的指令。

### 三、 具体实现

两相时钟,均为上升沿触发。Clk\_PH1 控制时序跳转以及控制信号的跳转, Clk\_PH2 控制 MAR 寄存器的写入;异步复位, 增加状态位 IDLE, 复位后, IDLE 自动跳转到 state 0 进行计算; 若不增加 IDLE 状态, 需要在 Clk\_PH1 的上升沿后, 下降沿之前复位, 这样功能才正常进行。

#### 3.1 时序图

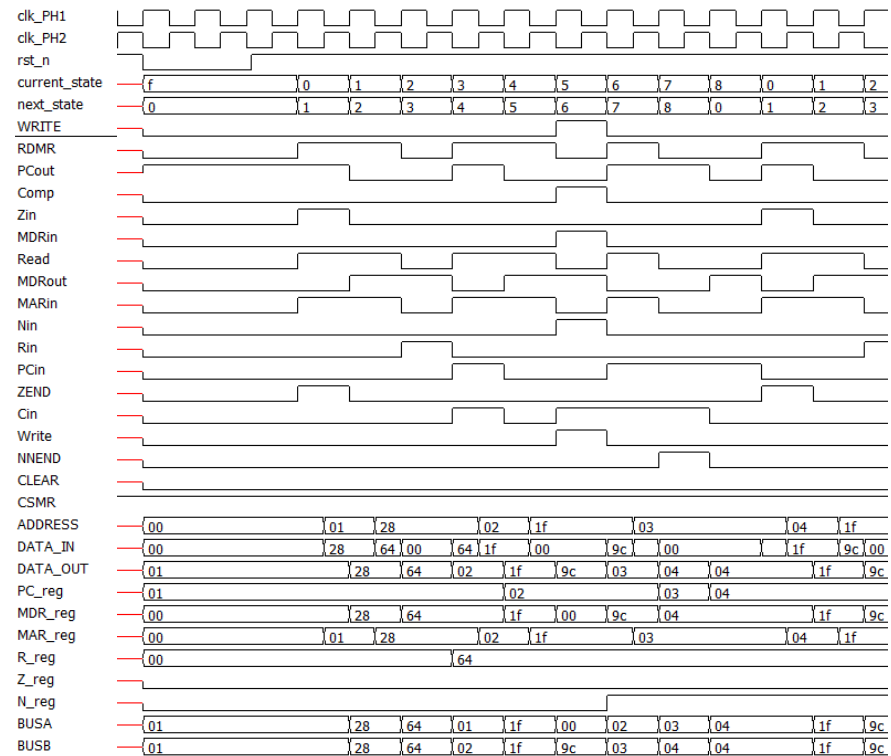


图 3 URISC 时序图

#### 3.2 总线

由多路选择器实现, 不增加高阻 Z 状态;  
`assign A_bus=MDRout?MDR:(PCout?PC:8'b00000000);`  
`assign B_bus=Acc_Res;`

#### 3.3 控制信号产生

由 ROM 实现。

```
module ROM_state(
    input [3:0] addr,
    output [8:0] dataout
);
    wire [8:0] rom[15:0];
    assign rom[0] = 9'b0100_0100_0;
    assign rom[1] = 9'b1100_0000_0;
    assign rom[2] = 9'b1001_0000_0;
    assign rom[3] = 9'b0100_1010_0;
```

```

    assign rom[4] = 9'b1100_0000_0;
    assign rom[5] = 9'b1010_0011_0;
    assign rom[6] = 9'b0100_1010_0;
    assign rom[7] = 9'b0000_1010_1;
    assign rom[8] = 9'b1000_1000_0;
    .....
    assign rom[15] = 9'b0000_0000_0;// IDLE state for reset
    assign dataout =rom[addr];
endmodule

```

### 3.4 RAM

数据异步读出，同步写入。

```

module RAM (
    input clk,
    input rst_n,
    input CS,
    input WRITE,
    input READ,
    input [7:0] ADDRESS,
    input [7:0] WDATA,
    output [7:0] RDATA
);
reg[7:0] uram[0:127];
assign RDATA=(CS&READ) ?uram[ADDRESS]:8'b0;
wire [7:0] test_x;//check the value of X register
assign test_x=uram[35];
wire [7:0] test_z;//check the value of Z register
assign test_z=uram[36];
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n)begin
        /**the initialization of the instruction and data about computing (X+Y)/2**/
        /*input X=16 Y=100 output Z=58*/
        uram[0]<=8'h00;//STOP
        uram[1]<=8'h28;//READY Y_addr=40
        uram[2]<=8'h1F;//READY TEMP1=31
        uram[3]<=8'h04;//READY NEXT1=4
        uram[4]<=8'h1F;//NEXT1 TEMP1=31
        uram[5]<=8'h23;//NEXT1 X_addr=35
        uram[6]<=8'h07;//NEXT1 NEXT2=7
        uram[7]<=8'h24;//NEXT2 Z_addr=36
        uram[8]<=8'h24;//NEXT2 Z_addr=36
        uram[9]<=8'h0A;//NEXT2 TEST=10
        uram[10]<=8'h23;//TEST X_addr=35
        uram[11]<=8'h20;//TEST TEMP2=32
    end
end

```

```

        uram[12]<=8'h16;//TEST POSITIVE=22
        .....
    end
    else if(WRITE & CS)
        uram[ADDRESS]<=WDATA;
    end
endmodule

```

### 三、 仿真综合

#### 4.1 功能仿真

实现计算  $Z=(X+Y)/2$ ，其中  $X=16,Y=100$ ，若功能正确， $Z$  对应的地址存放的数据为 58;仿真数据直接存放于 RAM，通过复位信号赋初值。通过读取 ram[36]（需要引出端口 test\_z）的数据，如图所示，当程序 PC 跳转到 0，程序结束后，test\_z 的值为 58，表明运算结果正确。

 


图 4 Modelsim 仿真 RAM 读取

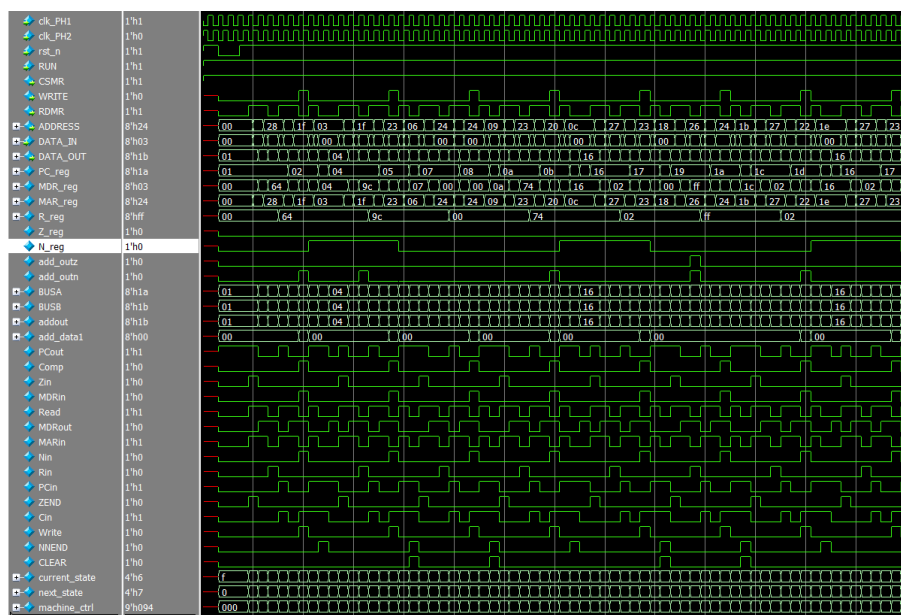


图 5 Modelsim 仿真 URSIC 信号一览表

4.2 DC 综合

单元库: tt\_1v8\_25c,将 clk\_PH2 定义为 clk\_PH1 取反, 进行综合, 将 clk\_PH1 定义为 clk\_PH2 取反, 进行综合。取延迟的最大值。

时序约束文件见 run.tcl。设定时钟周期为 3.5ns,约束由以下代码给出:

```
set CLK_PERIOD 3.5 //设置时钟周期
create_clock [get_ports $CLK] -period $CLK_PERIOD
set_dont_touch_network [all_clocks]
set_clock_uncertainty [expr $CLK_PERIOD * 0.001] [all_clocks] //设置时钟抖动
set_clock_transition 0.01 [all_clocks] //设置时钟偏差
set all_in_except_clk [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports $CLK]]
set_input_delay [expr $CLK_PERIOD * 0.0] -clock $CLK $all_in_except_clk //输入延迟设为 0
```

综合性能如下表, 时钟周期为 3.5ns

性能	结果
面积/ $\mu\text{m}^2$	5495.212843
延迟/ns	1.53
功耗/mW	1.4436

具体综合脚本以及结果见对应文件。

4.3 RTL 级仿真

根据 DC 综合出来的网表 URISC\_map.v 和 URISC.sdf 文件, 进行网表级仿真。所需 umc18.v 文件。

在测试文件中加入以下代码, 进行时序反标:

```
$sdf_annotate("URISC.sdf",ursic,,"sdf.log");
并且设置半时钟周期为 1.8ns:
forever begin
#1.8 PH1=~PH1;
End
terminal 运行以下指令:
ncverilog
```

```
+access+wrc
+gui
tb_TOP_URISC.v
```

得到如下时序图, 可以看到数据翻转过程中比前仿多了毛刺。

 


图 6 NcVerilog 仿真 URSIC 信号一览图

功能验证由以下代码给出：

```
always @(posedge clk ) begin
    if((CS&READ&&ADDRESS==0))begin
        $fwrite(file,"(X+Y)/2=%d\n",uram[36]);
    end
end
```

当 URISC 开始读寄存器 0 时，表明程序结束，这个时候将计算结果所在的 36 号寄存器的值输出即可。本人实现的 RAM 并没有进行综合，只对 URSIC 本身进行综合。

#### 四、 思考总结

本次设计与课程讲述 URISC 在细节上存在差异：

首先，本人多定义了一个 IDLE 状态，使得异步复位在任何时钟状态下均能复位且程序正常运行；否则需要进行同步复位，一般在综合中，同步复位需要额外的逻辑单元。

二是时序存在细节差异，本人两相时钟均在上升沿触发，总的来讲，以 clk\_PH1 为基准，上升沿完成所有控制信号的赋值，因而对于 MAR 来讲，只能在下沿读出 PC 经由 ACC 传过来的数据。即所有逻辑滞后半拍。

三是 RTL 级仿真以前用的比较少，这次大作业进行了流程上的训练。